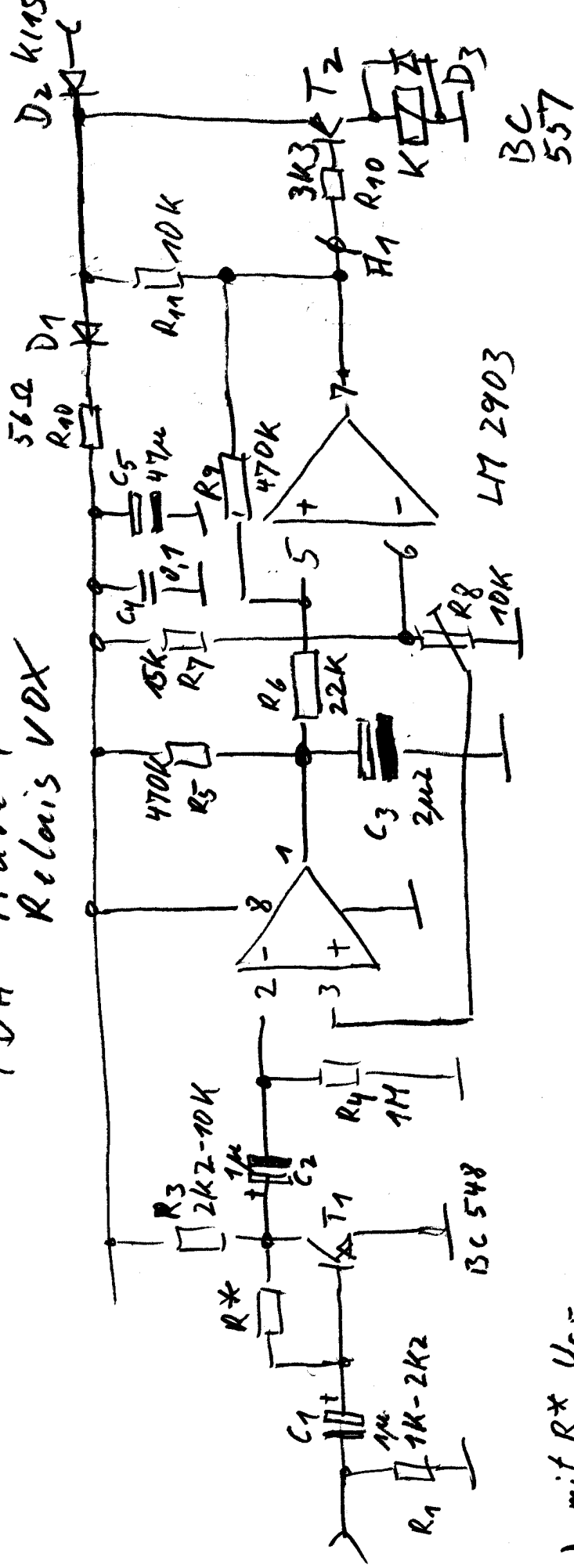


PDA Mute + Relais VOX



mit $R^* U_{CE}$
auf ca $U_B/2$
einstellen
ca 1-1,5 M
je nach
Transistor

Rn bildet
Eingangsin

R5, C3
ergeben

"Nachhaltigkeit"

mit R₈ Spannung so lange
vergrößern bis VOX nicht
mehr ausspricht.

Dies: Spannung dann
auf 30-50% einstellen

$$D_1 - D_3 = 1N4148$$
$$K \geq 100 \Omega$$

196
C1-C5

Сү Карамик

LM 2903